



Leite aus dem Aufbau Aussagen ab.

1. Wie werden Strom und Spannung gemessen? (Einbau der Geräte)
2. Stromstärke „vor“ und „hinter“ einer Lampe ...
3. Stromstärke und Spannung bei Parallel- und Reihenschaltung ...
4. Stromstärke und Helligkeit der Glühlampe ...
5. Je größer die Spannung desto die Stromstärke.
6. Wie groß sind Spannung und Stromstärke bei 4 Lampen?