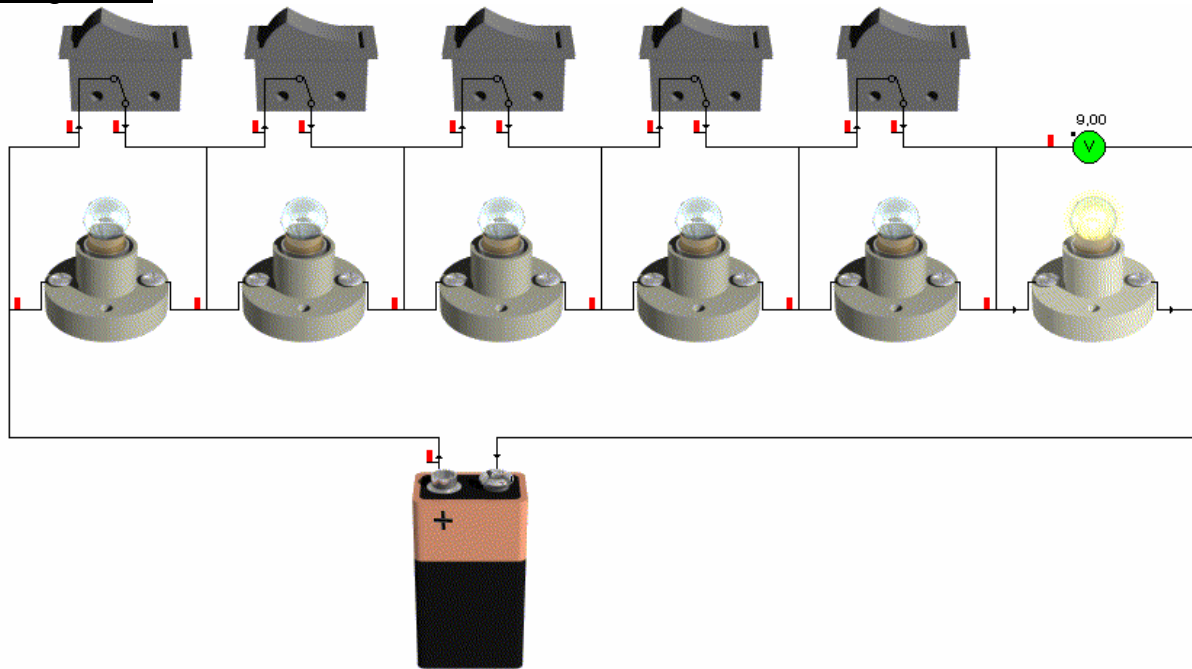


Aufgabe 1:

Notiere die Anzeige des Voltmeters für ein, zwei, drei,..., sechs eingeschaltete Glühlampen. Formuliere die Beobachtung.

Erstelle eine Wertetabelle Anzahl der Glühlampen | Spannung und stelle den Zusammenhang zeichnerisch dar (Anzahl der Glühlampen auf die x- Achse, Spannung auf die y-Achse).

Aufgabe 2:

Notiere die angezeigten Spannungswerte zunächst ohne Hilfe von Crocodile Physics. Überprüfe dann deine Vermutung.

